

Elektrisk ström

Du kan få elektrisk ström ur ett **batteri** eller ur **vägguttaget**.




batteri




vägguttag

När strömmen går ut från batteriets ena **pol**, genom lampan och tillbaka till batteriets andra **pol**, lyser lampan.

Det kallas **sluten strömkrets**.

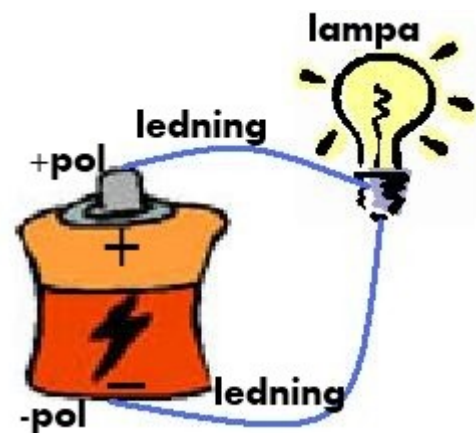

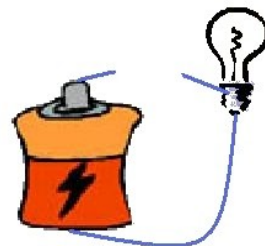När man bryter strömkretsen, slocknar lampan.



Metall och vatten leder elektricitet.

